

①  $V_A = 50 \text{ kV}$   
 $V_2 = 52.74 \text{ kV}$   
 $V_3 = 60.28 \text{ kV}$   
 $V_6 = 31.59 \text{ kV}$   
 $V_9 = 9.5 \text{ kV}$

$$V_1 = \frac{1}{4}(V_A + V_2 + 0 + 100) = \frac{1}{4}(50 + 52.74 + 100) = 50.62 \text{ kV}$$

$$V_4 = \frac{1}{4}(V_3 + V_6 + V_9 + 100) = \frac{1}{4}(60.28 + 31.59 + 60.28 + 100) = 63.04 \text{ kV}$$

$$V_5 = \frac{1}{4}(V_3 + V_6 + V_9) = \frac{1}{4}(60.28 + 31.59 + 9.5) = 25.34 \text{ kV}$$

$$V_8 = \frac{1}{4}(V_6 + 2V_9) = \frac{1}{4}(31.59 + 2 \cdot 9.5) = 12.65 \text{ kV}$$

$$V_7 = \frac{1}{4}(V_A + V_1 + 2 \cdot 100) = \frac{1}{4}(50 + 50.62 + 200) = 75.16 \text{ kV}$$

$$V_{10} = \frac{1}{4}(V_1 + V_2 + 200) = 75.84 \text{ kV} \quad V_{11} = \frac{1}{4}(V_2 + V_3 + 2 \cdot 100) = 78.26 \text{ kV}$$

$$V_{12} = \frac{1}{4}(V_4 + V_5 + 200) = 80.83 \text{ kV} \quad V_{13} = \frac{1}{4}(V_A + V_1) = 25.16 \text{ kV}$$

$$V_{14} = \frac{1}{4}(V_1 + V_2) = 25.84 \text{ kV} \quad V_{15} = \frac{1}{4}(V_2 + V_3 + V_5) = 34.59 \text{ kV}$$

$$V_{16} = \frac{1}{4}(V_3 + V_4 + V_5 + V_6) = 45.06 \text{ kV} \quad V_{17} = \frac{1}{4}(V_5 + V_9) = 8.71 \text{ kV}$$

$$V_{18} = 19.77 \text{ kV} \quad V_{19} = 2.38 \text{ kV} \quad V_{20} = 5.54 \text{ kV}$$

②  $U_0 = 360 \text{ kV}$   
 $T = 6 \mu\text{s}$   
 $T = 2 \mu\text{s}$   
 $l = 340 \text{ m}$   
 $\nu = 170 \text{ m/s}$   
 $Z_1 = 380 \Omega$   
 $Z_2 = 50 \Omega$   
 $V_P = 60 \text{ kV}$   
 $\Delta t = 2 \mu\text{s}$


$\nu = \frac{l}{T} \Rightarrow t = \frac{340}{170} = 2 \mu\text{s} \rightarrow$  vrijeme prolaska preko kabela

$\mu_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0.233 \quad \mu_{12} = \mu_{12} - 1 = -0.767$


$\mu_{23} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \approx 2 \quad \mu_{23} = 1$

$\mu_{21} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} = 1.767 \quad \mu_{21} = 0.767$

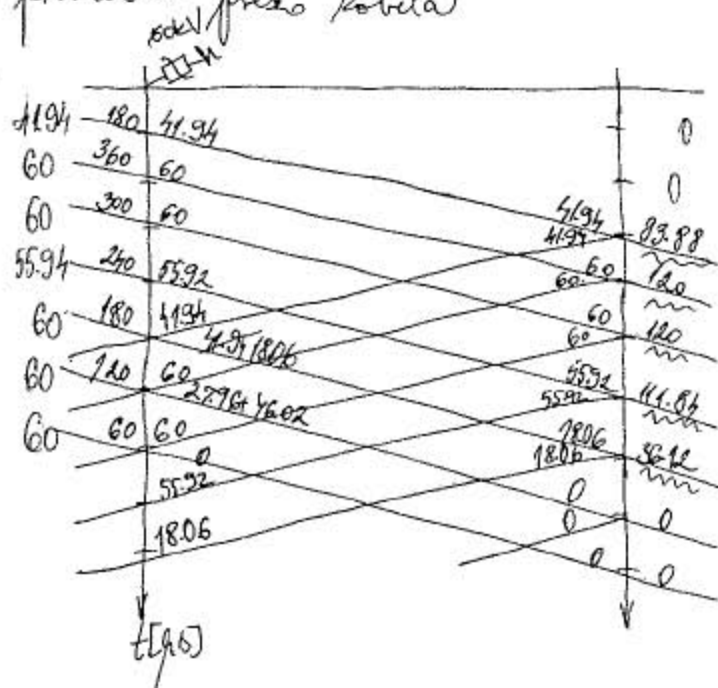$u(0) = 0 \quad u(4) = 240 \text{ kV}$   
 $u(1) = 180 \text{ kV} \quad u(5) = 180 \text{ kV}$   
 $u(2) = 360 \text{ kV} \quad u(6) = 120 \text{ kV}$   
 $u(3) = 300 \text{ kV} \quad u(7) = 60 \text{ kV}$   
 $u(8) = 0$



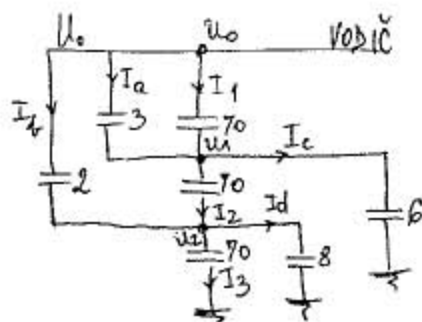③  $C_1 = 70 \mu\text{F}$   
 $C_a = 3 \mu\text{F}$   
 $C_b = 2 \mu\text{F}$   
 $C_c = 6 \mu\text{F}$   
 $C_d = 8 \mu\text{F}$



$I_1 + I_a = I_2 + I_c$   
 $I_2 + I_b = I_3 + I_d$

$\frac{u_0 - u_1}{Z_1} + \frac{u_0 - u_1}{Z_a} = \frac{u_1 - u_2}{Z_1} + \frac{u_1}{Z_c}$   
 $\frac{u_0 - u_2}{Z_c} + \frac{u_1 - u_2}{Z_1} = \frac{u_2}{Z_d} + \frac{u_2}{Z_1}$

$70 \cdot (35 - u_1) = 76 u_1 - 70 u_2$   
 $70 - 2 u_2 + 70 u_1 - 70 u_2 = 76 u_2$

$73 \cdot 35 = 149 u_1 - 70 u_2$   
 $70 = -70 u_1 + 150 u_2 \quad / \cdot 2.129$

$\Rightarrow u_2 = 10.84 \text{ kV}$   
 $u_1 = 22.24 \text{ kV}$

$\Delta u_1 = u_0 - u_1 = 12.76 \text{ kV}$

$\Delta u_2 = u_1 - u_2 = 11.40 \text{ kV}$

$\Delta u_3 = 10.84 \text{ kV}$

$70 \cdot (35 - u_1) + 3(35 - u_1) = 70(u_1 - u_2) + 6 u_1$   
 $2 \cdot (35 - u_2) + 70(u_1 - u_2) = 8 u_2 + 70 u_2$

