

- ① $R = 200 \text{ M}\Omega$ VN otpornik
 $R = 273 \text{ M}\Omega$ NN otpornik
iskrište zaštita osoblja i ampermetra
 $R = 0.5 \text{ M}\Omega$ pripremni otpornik
(kt) mikroampermetar za mjerenje struje

$r_1 = 18 \text{ mm}$
 $r_2 = 72 \text{ mm}$
 $\delta = 0.986$
 $K_1 = 30 \text{ kV/cm}$
 $K_2 = 0.3 \text{ V/cm}$
 $U', I = ??$

$$\eta = \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{\frac{r_2}{r_1} - 1} = \frac{\ln \frac{72}{18}}{\frac{72}{18} - 1} = 0.46 < 0.8$$

$$U' = E' \delta \eta = 8 K_1 \cdot \left(1 + \frac{0.3}{\sqrt{\delta r_1}}\right) (r_2 - r_1) \eta =$$

$$= 0.986 \cdot 30 \cdot \left(1 + \frac{0.3}{\sqrt{0.986 \cdot 18}}\right) \cdot 5.4 \cdot 0.46 = 90.02 \text{ kV}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{90 \cdot 10^3}{200 \cdot 10^6} = 450 \mu\text{A}$$

- ② $C_t = 80 \text{ pF}$
 $T_1 = 1.2 \mu\text{s}$
 $T_2 = 50 \mu\text{s}$
 $C_u' = 0.6 \mu\text{F}$
 $k_1 = 2.96$
 $k_2 = 0.73$
 $R_i, R_p, \eta = ?$

$$C_u = \frac{C_u'}{f} = 0.15 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$T_1 = k_1 R_p \frac{C_u C_t}{C_u + C_t} \Rightarrow R_p = \frac{T_1 (C_u + C_t)}{k_1 C_u C_t} = \frac{1.2 \cdot 10^{-6} \cdot (0.15 \cdot 10^{-6} + 80 \cdot 10^{-12})}{2.96 \cdot 0.15 \cdot 10^{-6} \cdot 80 \cdot 10^{-12}} = 5070 \Omega$$

$$T_2 = k_2 R_i (C_u + C_t) \Rightarrow R_i = \frac{T_2}{k_2 (C_u + C_t)} = \frac{50 \cdot 10^{-6}}{0.73 \cdot (0.15 \cdot 10^{-6} + 80 \cdot 10^{-12})} = 456.4 \Omega$$


$$\eta = \frac{C_u}{C_u + C_t} = \frac{0.15 \cdot 10^{-6}}{0.15 \cdot 10^{-6} + 80 \cdot 10^{-12}} = 0.999$$

- ③ $\Delta = 15 \mu\text{m}$
 $E_M = 12 \text{ kN/cm}^2$
 $\epsilon_r = 2.5$

$$W = \frac{QU^2}{2} = \frac{QU}{2}; \quad U = \int \vec{E} d\vec{l}, \quad Q = \int_A \vec{D} d\vec{A}, \quad \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$W_e = \iiint_{Al} \frac{\vec{D} \cdot \vec{E} d\vec{A} d\vec{l}}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} \int E^2 dV$$
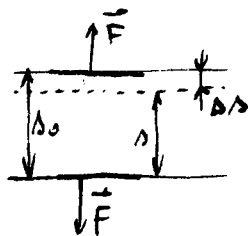
$$dW_e = d\vec{F} d\vec{l} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} E^2 d\vec{A} d\vec{l} \Rightarrow F = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} \left(\frac{U}{\Delta}\right)^2 \cdot A$$



$$\sigma_M = \frac{F}{A} = \epsilon_M \log \frac{\Delta_0}{\Delta_0 - \Delta \Delta}; \quad \Delta = \Delta_0 - \Delta \Delta$$

$$\sigma_M = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} \left(\frac{U}{\Delta_0}\right)^2 \cdot \left(\frac{\Delta_0}{\Delta}\right)^2 = \epsilon_M \log \frac{\Delta_0}{\Delta} \Rightarrow E_M^2 = \left(\frac{U}{\Delta_0}\right)^2 = \frac{-2 \epsilon_M}{\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{\Delta}{\Delta_0}\right) \log \frac{\Delta}{\Delta_0}$$

$$\frac{\partial E_M^2}{\partial \left(\frac{\Delta}{\Delta_0}\right)} = 0 \Rightarrow \frac{\Delta}{\Delta_0} = e^{-0.5}$$

$$E_{M \min} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_M}{\epsilon_0 \epsilon_r} \frac{1}{e} \log e} = 0.4 \sqrt{\frac{\epsilon_M}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = 0.4 \sqrt{\frac{12 \cdot 10^7}{8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 2.5}} = 9.31 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 10^8$$

$$U_{M \min} = E_{M \min} \cdot \Delta_0 = 13.97 \text{ kV}$$

- ⑤ $L_1 = 19.5 \mu\text{H}$
 $C_1 = 6 \text{ nF}$
 $C_2 = 7.1 \text{ nF}$
 $L_2 = ? \quad U_2/U_1 = ?$

$$L_1 C_1 = L_2 C_2 \Rightarrow$$

$$L_2 = \frac{L_1 C_1}{C_2} = 16.479 \mu\text{H}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{\frac{16.479 \cdot 10^{-6}}{19.5 \cdot 10^{-6}}} = 29$$

① $r_1 = 48 \text{ mm}$
 $r_2 = 72 \text{ mm}$
 $\delta = 0.986$
 $A = 645 \text{ bar}^{-1} \text{ mm}^{-1}$
 $B = 19 \text{ kV bar}^{-1} \text{ mm}^{-1}$
 $K = 13$
 $T = T_0$
 $U' = ?$ $I = ?$

$$\eta = \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{\frac{r_2}{r_1} - 1} = \frac{\ln \frac{72}{48}}{\frac{72}{48} - 1} = 0.81 > 0.8$$

$$\delta = \frac{\mu T_0}{p_0 T} = \frac{\mu}{p_0} \Rightarrow \mu = p_0 \delta = 1013 \cdot 0.986 = 998.82 \text{ kPa}$$

$$U' = \frac{B \mu \delta}{\ln \frac{A \mu \delta}{K}} = \frac{19 \cdot 0.99882 \cdot 24}{\ln \frac{645 \cdot 0.99882 \cdot 24}{13}} = 64.32 \text{ kV}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{64.32 \cdot 10^3}{200 \cdot 10^6} = 321.6 \mu\text{A}$$

② $C_t = 88 \mu\text{F}$
 $R_g = 2 \text{ M}\Omega$
 $C_v = 0.72 \mu\text{F}$
 $k_1 = 2.96$
 $k_2 = 0.93$
 $T_1 = 1.2 \mu\text{s}$
 $T_2 = 50 \mu\text{s}$
 $R_p, R_i, \eta = ???$

$$C_u = \frac{C_v}{4} = \frac{0.72}{4} = 0.18 \mu\text{F}$$

$$R_p = \frac{T_1 (C_u + C_t)}{k_1 C_u C_t} = \frac{1.2 \cdot 10^{-6} (0.18 \cdot 10^{-6} + 88 \cdot 10^{-12})}{2.96 \cdot 0.18 \cdot 10^{-6} \cdot 88 \cdot 10^{-12}} = 4609 \Omega$$

$$R_i = \frac{T_2}{k_2 (C_u + C_t)} = \frac{50 \cdot 10^{-6}}{0.93 (0.18 \cdot 10^{-6} + 88 \cdot 10^{-12})} = 380.3 \Omega$$

$$\eta = \frac{C_u}{C_u + C_t} = \frac{0.18 \cdot 10^{-6}}{0.18 \cdot 10^{-6} + 88 \cdot 10^{-12}} = 0.9995$$

③ $U_M = ?$
 $\lambda_0 = 12 \mu\text{m}$
 $E_{x1} = 12 \text{ kN/cm}^2$
 $\epsilon_r = 2.8$

$$U_{M \text{ min}} = E_{M \text{ min}} \cdot \lambda_0 = 0.4 \sqrt{\frac{12 \cdot 10^9}{8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 2.8}} \cdot 12 \cdot 10^{-6} = 10.56 \text{ kV}$$

⑤ $L_1 = 19.5 \mu\text{H}$
 $C_1 = 7.2 \text{ nF}$
 $C_2 = 8.52 \mu\text{F}$
 $\frac{U_2}{U_1} = ?$

$$\frac{U_2}{U_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{\frac{L_1 C_1}{C_2}} = 29$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$